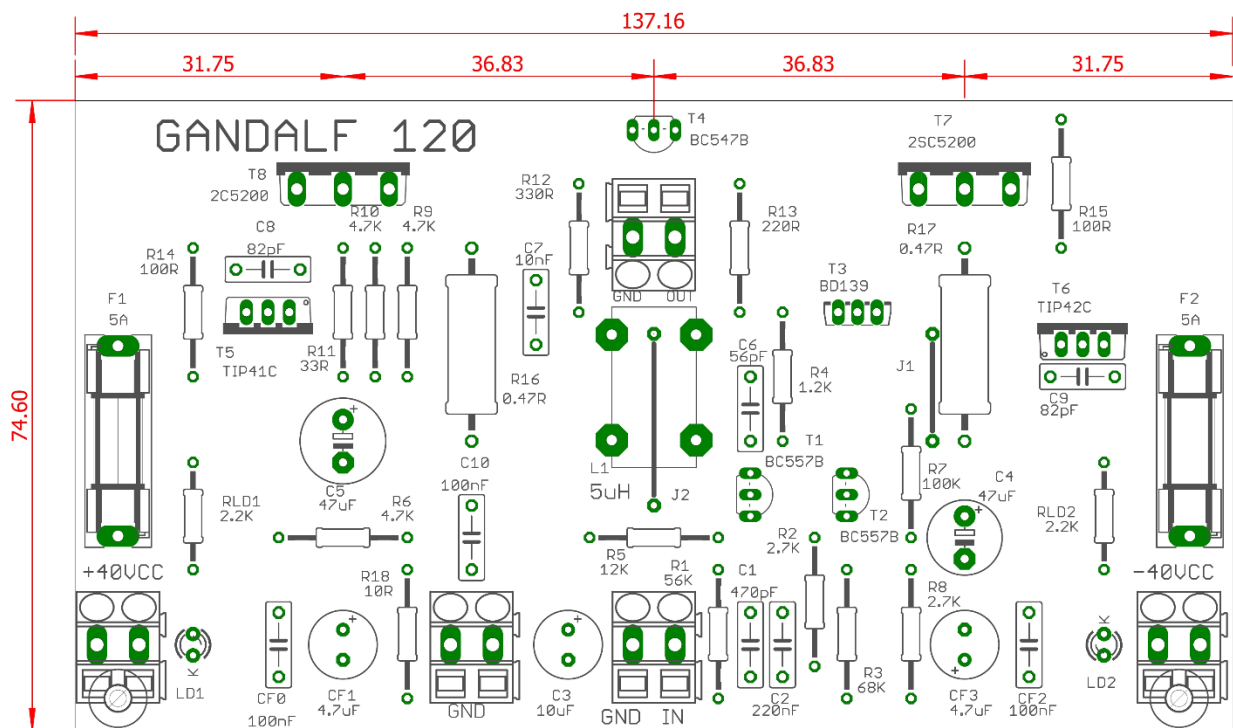






(AMPLIFICADOR - 120W - 8R)




L1 (18 VOLTAS FIO ESMALTADO 18 AWG, diâmetro da forma 1 cm) + R21 (10R x 2W).

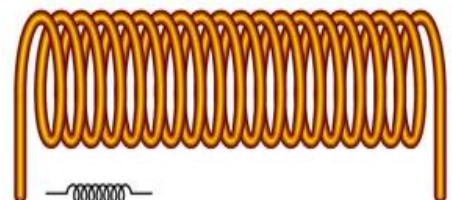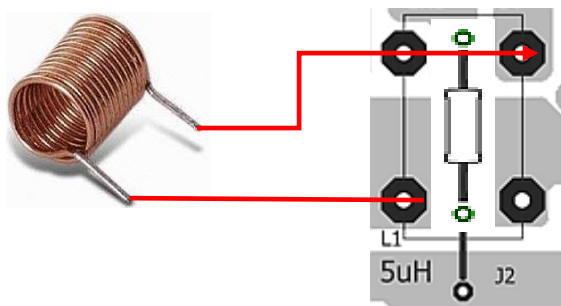ATENÇÃO !! CUIDADO AO CONFECCIONAR A BOBINA, TEM QUE COINCIDIR COM A PCI.



La Red de Zobel


Diagrama eléctrico

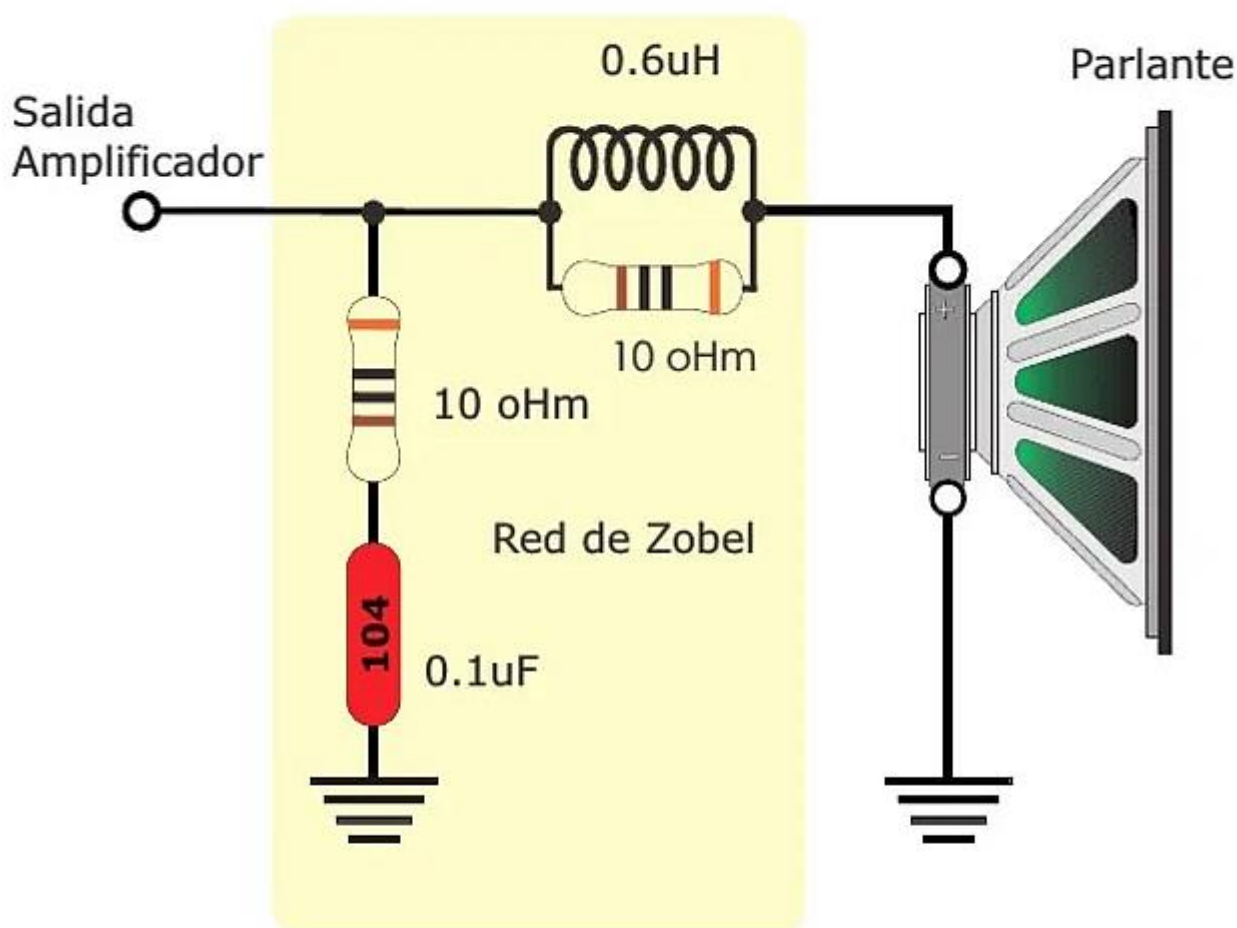


La red de zobel es una especie de filtro que se encarga de fijar la impedancia de transferencia.

- 1) Se utiliza para que el amplificador vea a la salida una carga resistiva, en vez de la carga inductiva, que presenta el parlante.
- 2) Evita el paso de corrientes inversas, generadas por el parlante, que pueden llegar a averiar las salidas del amplificador.
- 3) ayuda a reducir la posibilidad de oscilaciones de alta frecuencia, que pueden llegar a recalentar el amplificador.

DISPOSIÇÃO DOS COMPONENTES

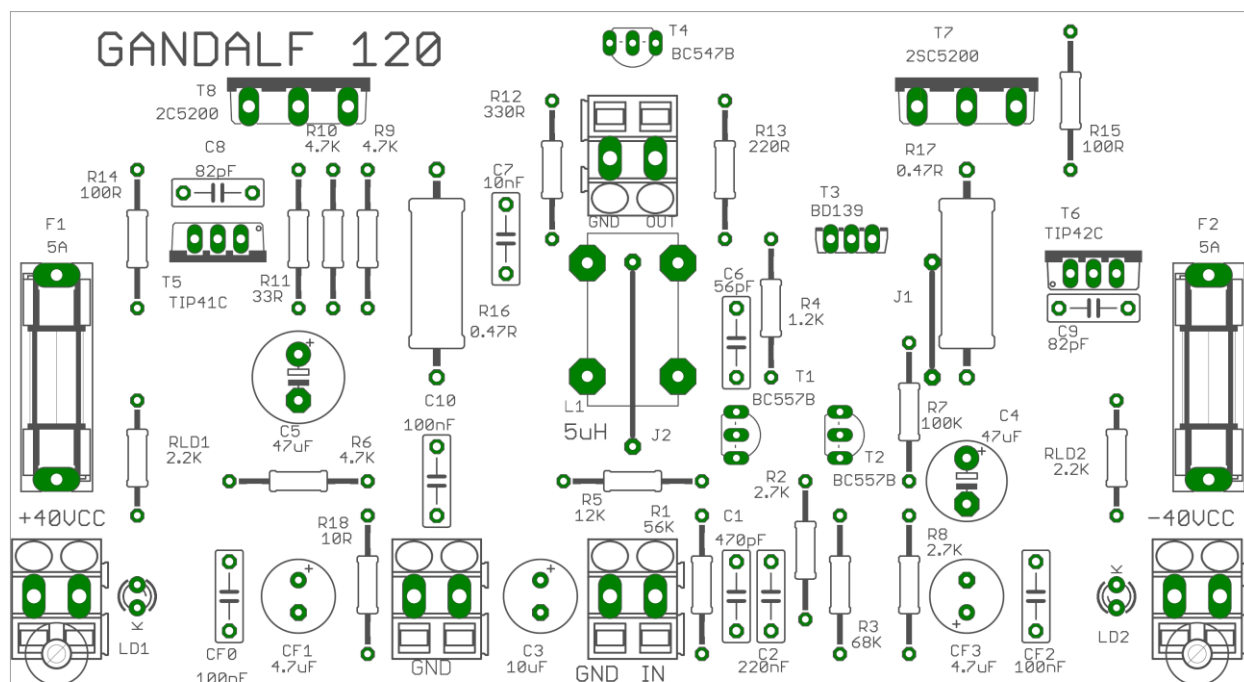

RAIO-X

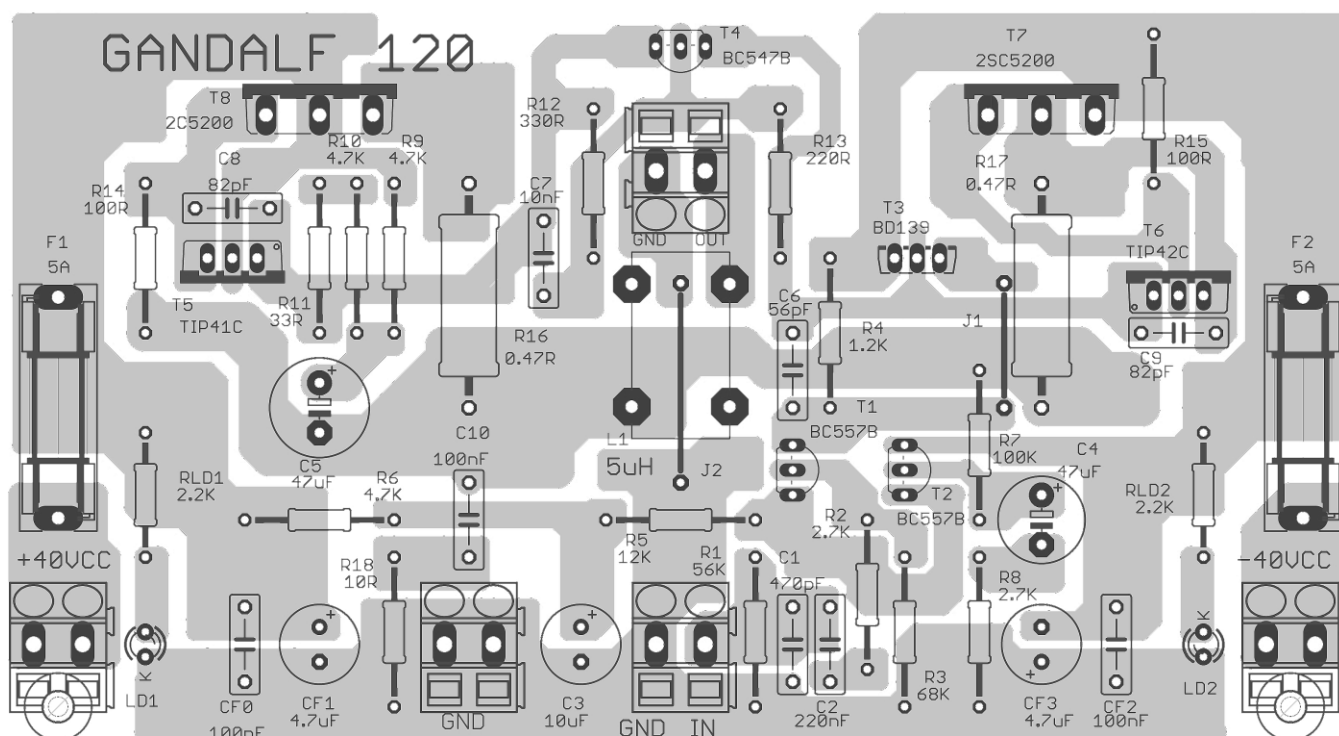


ESQUEMA

Amplificador - Mono - GANDALF 120W - 8R


L1 = 22 voltas fio esmaltado nº 18 AWG Diâmetro 1 cm + R19 = 10R x 2W




TRAFO: 30V + 0 + 30V VAC x 6A



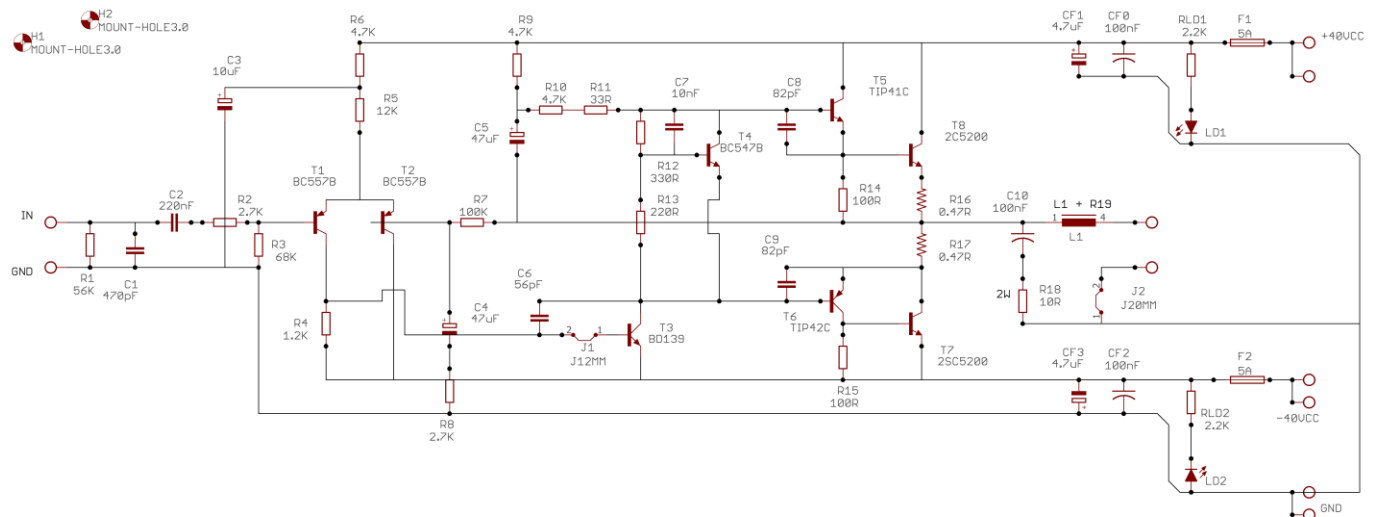


IMPRIMIR EM LASER - PAPEL COUCHÊ 115G

SEM INVERTER

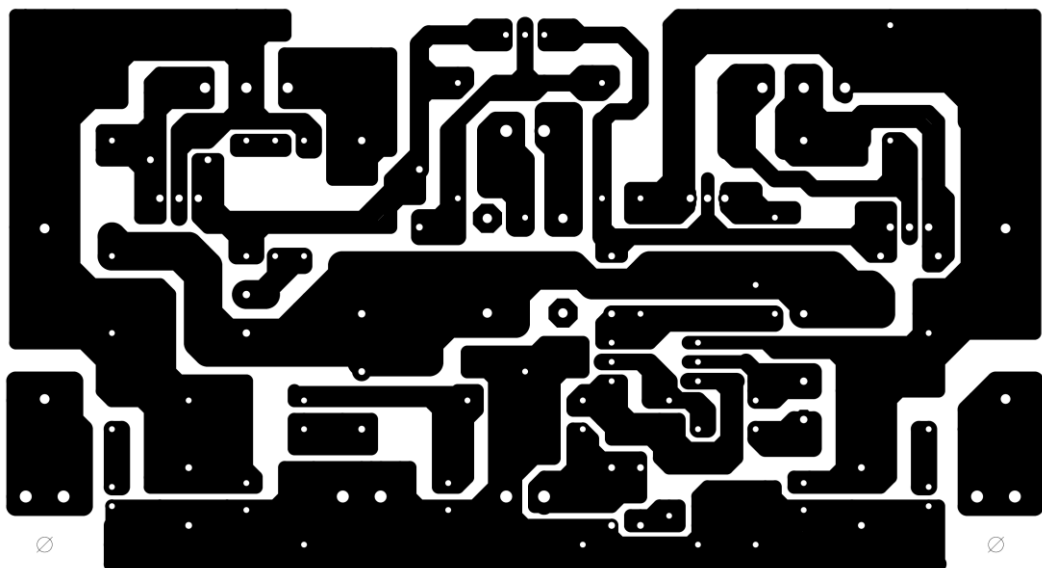

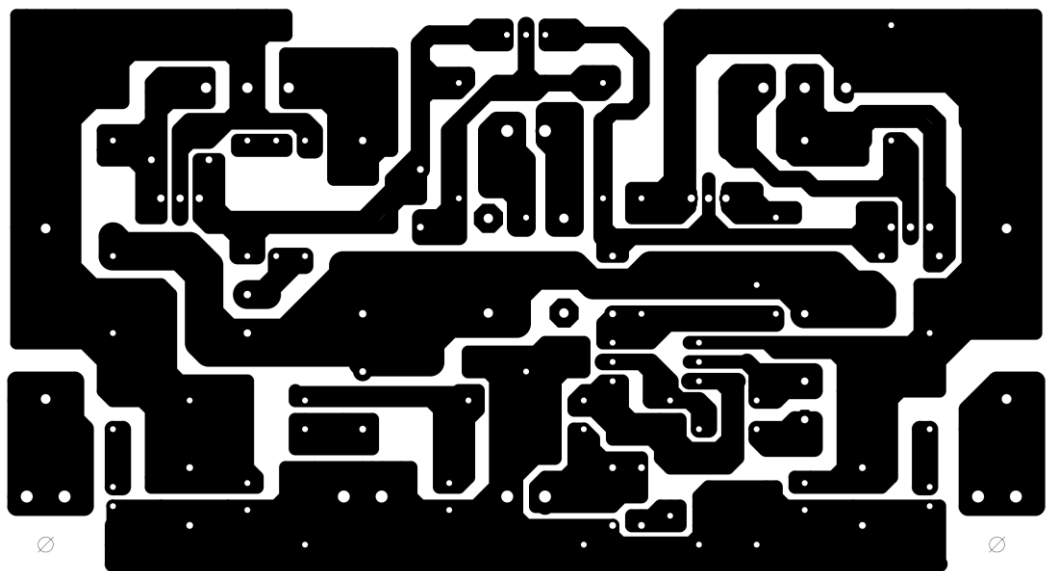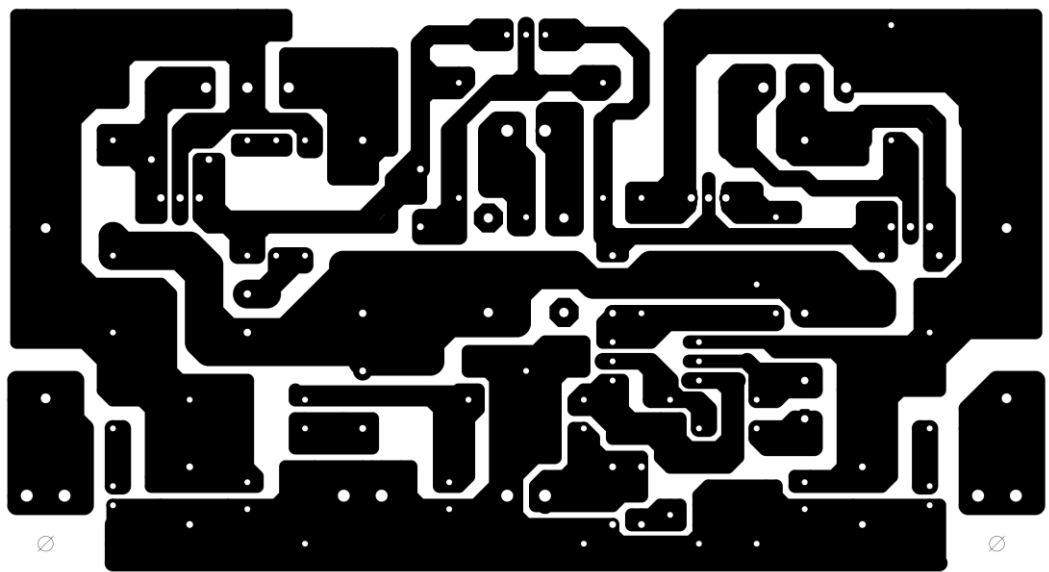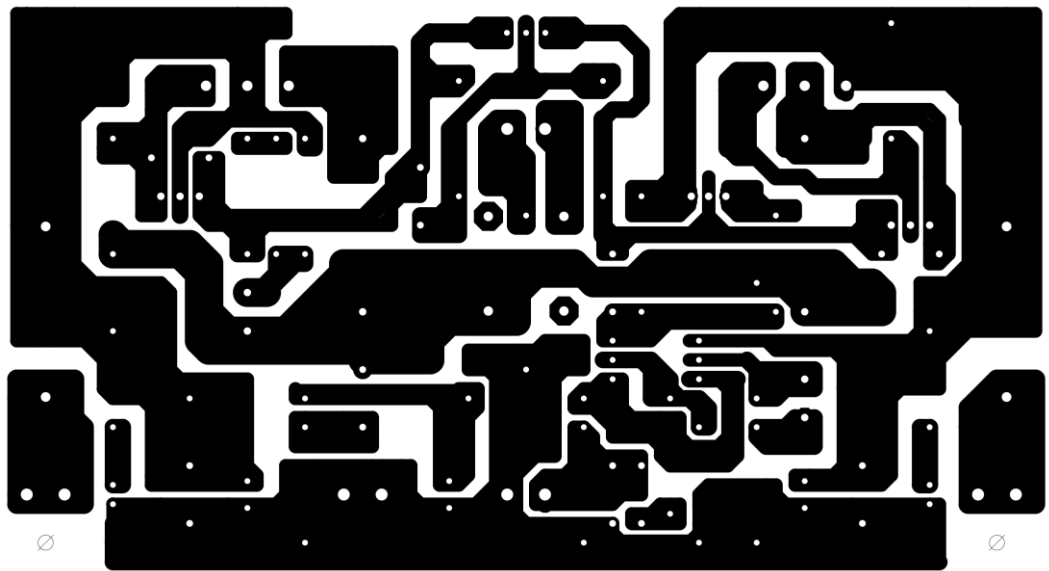


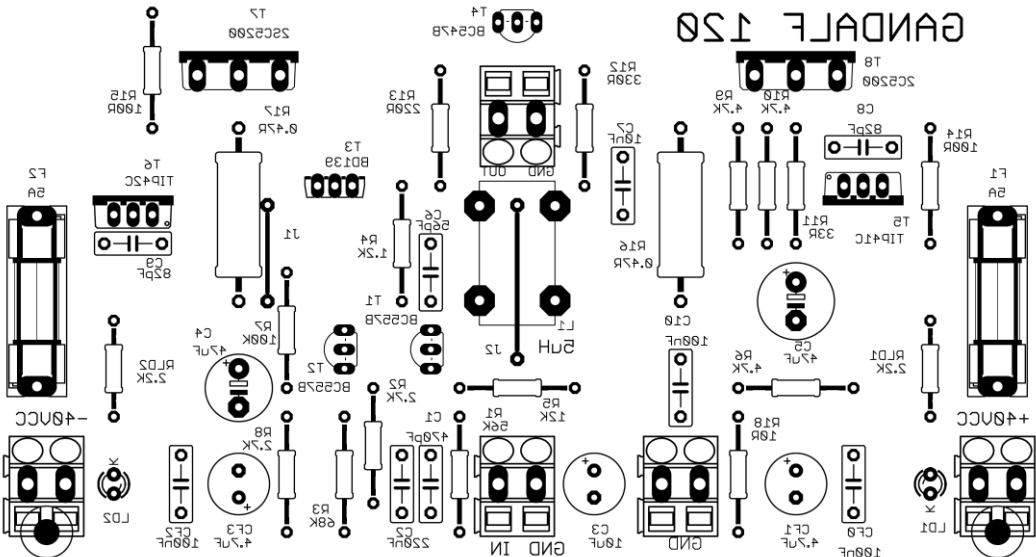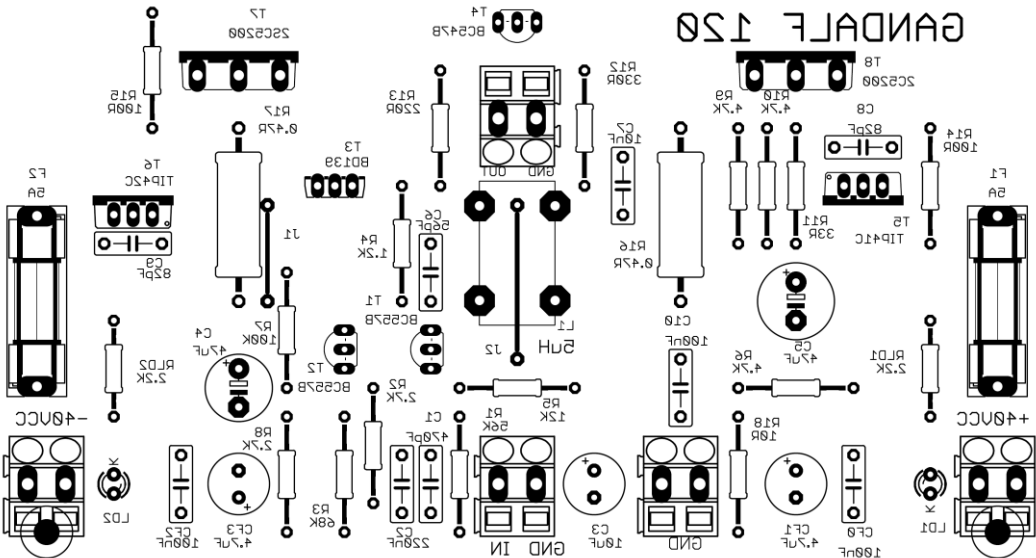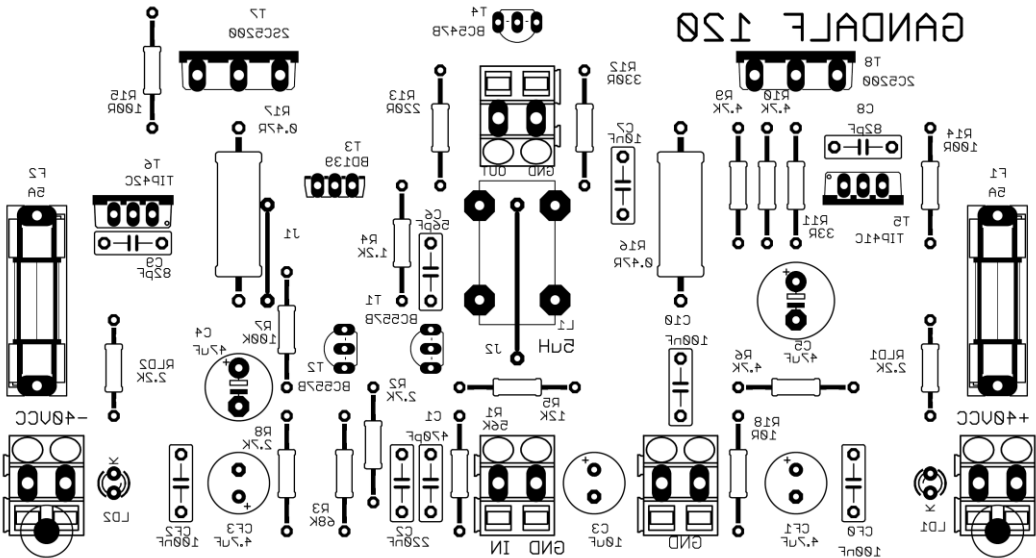

MATERIAL

Resistores	Capacitores	Semicondutores	Diversos
1W	C1 470pF x 250V	T1 BC557B	CON1 +40VCC SMKDSP_1,5/2 5,0 mm
R1 56K	C2 220nF x 250V	T2 BC557B	CON2 GND
R2 2.7K	C3 10uF x 100V	T3 BD139	CON3 -40VCC
R3 68K	C4 47uF x 100V	T4 BC547B	CON4 IN Sinal de áudio
R4 1.2K	C5 47uF x 100V		CON5 OUT de áudio
R5 12K	C6 56pF x 500V	T5 TIP41C	
R6 4.7K	C7 10nF x 250V	T6 TIP42C	F1 Mini-Fusível 5A
R7 100K	C8 82pF x 500V		F2 Mini-Fusível 5A
R8 2.7K	C9 82pF x 500V	T7 2SC5200	
R9 4.7K	C10 100nF x 250V	T8 2SC5200	(02) Mini-Porta fusível para PCI
R10 4.7K			
R11 33R	CF0 100nF x 250V	LD1 Led 3mm	J1 J12MM
R12 330R	CF1 4.7uF x 100V	LD2	J2 J20MM
R13 220R	CF2 100nF x 250V		
R14 100R	CF3 4.7uF x 100V	(*) Dissipadores + Pasta Térmica + Isoladores de Mica + Isoladores de Nylon + Parafusos	L1 = 22 espiras, fio esmaltado número 18 AWG, forma de diâmetro de 1cm
R15 100R			TRAFO: 110V / 220V 30V – 0 – 30V x 6A
R18 10R			
RLD1 2.2K			
RLD2 2.2K			
2W			
R19 10R			
5W			
R16 0.47R			
R17 0.47R			

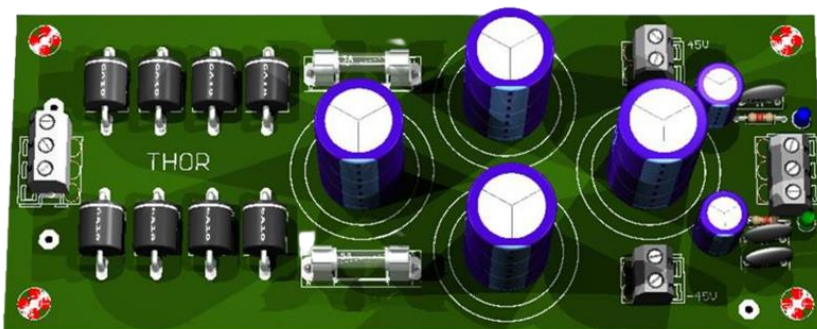FONTE (OPCIONAL) – ALTERAR O TRANSFORMADOR PARA 30V – 0 – 30V x 6A



LINK: <https://youtu.be/kTdNOUvIPh4>



SHATENG SUA MELHOR OPÇÃO !!